

課題1

Exor_Ex

2入力EXOR回路を作成・シミュレーション

- And_Sample2を参考に

⇒ $Y \leq A \text{ xor } B$; はダメ！

- 右の真理値表も参考に

動きの特徴をつかむ

- 記述箇所は

architecture部のみ

真理値表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0