

課題4

UDcnt_Displ(1)

切替入力(UDS)に応じて、

0→9のアップおよび9→0のダウンをする
ロータリ・カウンタをクロックの立上りに

同期して行う

カウンタ値は7セグメントLEDに表示する

UDS='0' 0→1→2→...→9→0→1→...

UDS='1' 5→4→3→...→0→9→8→...

課題2の回路を利用(入力を整数型にする)

課題4

UDcnt_Dis(2)

