

J4 情報システム実験実習Ⅱ 実験報告書

題目 インピーダンスの測定

実施年月日 2025年 6月 20日

提出年月日 2025年 6月 27日

共同実験者 06班

宮本 嘉本 長尾 見山 アヌ

提出者

通し番号 21 学籍番号 22059 氏名 来間 空

1. 実験の目的

抵抗 R とキャパシタンス C の直列回路のインピーダンスを測定し、交流回路におけるインピーダンスの測定および周波数特性について理解する。

2. 原理

- インピーダンスアドミタンスの周波数特性

抵抗 R のインピーダンスは

$$Z = R + j0 = R \angle 0^\circ \equiv Z \angle \theta_z$$

Z 、 θ_z とも ω を含まないので、 ω が変化しても一定であることがわかる。よって、アドミタンスは、

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R} \angle 0^\circ \equiv Y \angle \theta_y$$

Y 、 θ_y とも ω を含まないので、 ω が変化しても一定であることがわかる[1]。よって、抵抗 R の周波数特性を図1に示す。

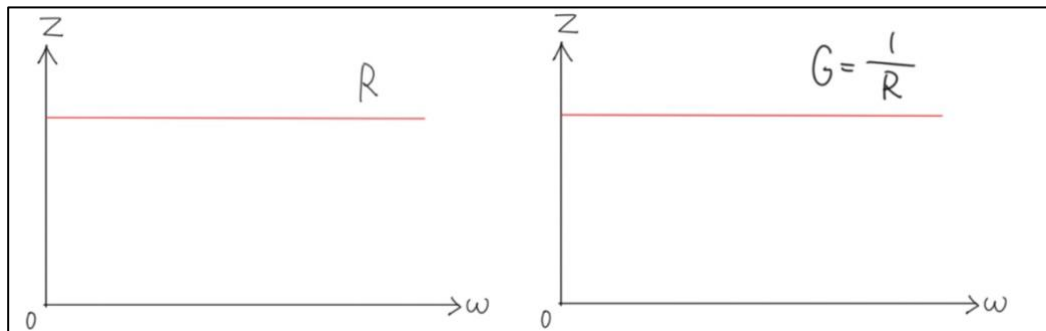


図1 抵抗 R の周波数特性

- (a) 抵抗 R と静電気容量 C の直列回路のインピーダンスを表す式

R - C 直列回路なので、インピーダンス Z は

$$Z = R + jX_c = R - j \frac{1}{\omega C}$$

- (b) 電圧源の周波数 f を変化したとき、 R - C 直列回路のインピーダンスの大きさ Z と位相角 θ_z の変化について

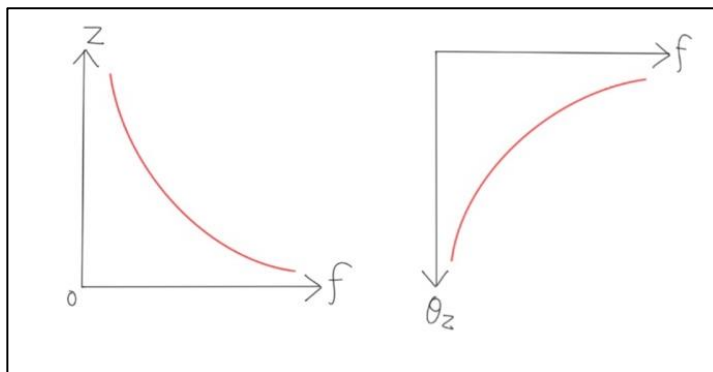


図2 インピーダンスの大きさ Z (左) と位相角 θ_z (右) の変化

- (c) 電圧源の周波数 f を変化させたとき、R-C 直列回路のアドミタンス Y の大きさと位相角 θ_Y の変化について

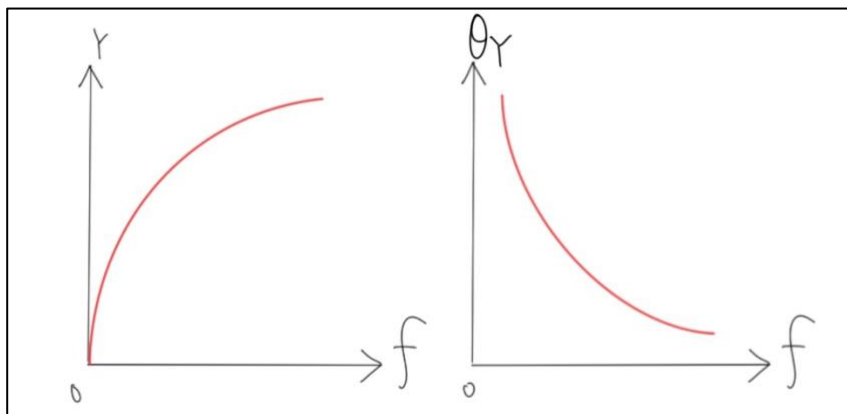


図3 アドミタンスの大きさ Y (左) と位相角 θ_Y (右) の変化

- (d) 電圧源の周波数 f を変化させたとき、R-C 直列回路のインピーダンスの極表示 $\dot{Z} = Z \angle \theta_Z$ の複素平面上での変化 (軌跡) について

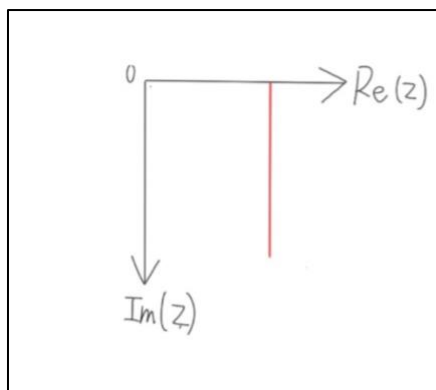


図4 インピーダンスの極表示 $\dot{Z} = Z \angle \theta_Z$ の複素平面上での変化

- (e) R-C 直列回路に印加する電圧源の周波数 f を変化させたとき、アドミタンスの極表示 $\dot{Y} = Y \angle \theta_Y$ の複素平面上での変化 (軌跡) について

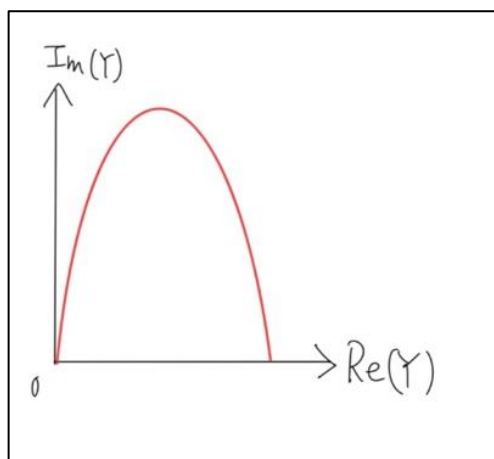


図5 アドミタンスの極表示 $\dot{Y} = Y \angle \theta_Y$ の複素数平面上での変化

3. 接続図

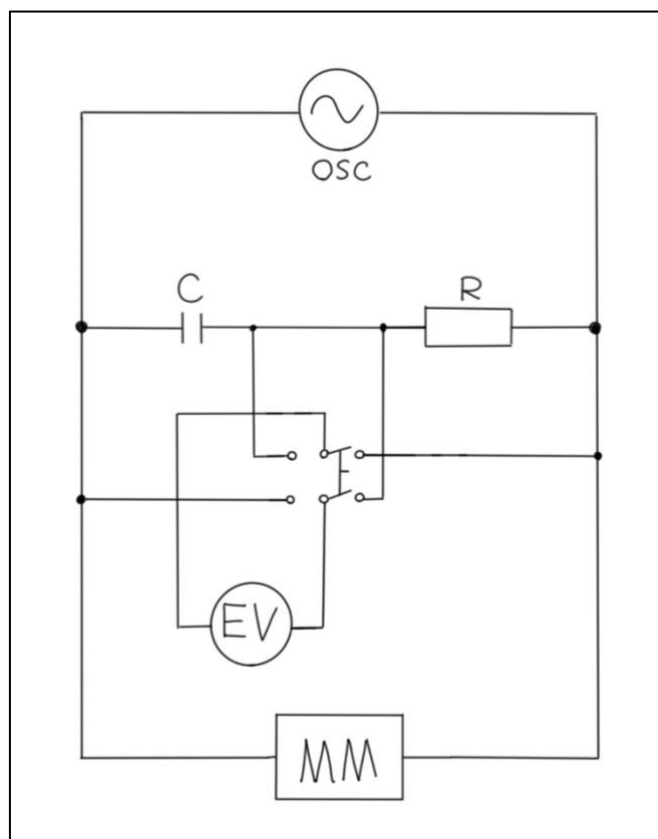


図6 実験で使った回路の回路図

4. 使用機器

使用機器名（記号）：低周波発振器（OSC）

名称：低周波発振器

メーカー：KENWOOD

型番：AG-203D

使用機器名（記号）：抵抗器（R）

名称：抵抗器

メーカー：YOKOGAWA ELECTRIC WORKS.LTD

型番：2786

使用機器名（記号）：コンデンサ（C）

名称：コンデンサ

メーカー：ANDOELECTRIC CO.,LTD

型番：DSC-1

使用機器名（記号）：電子電圧器（EV）

名称：マルチメータ

メーカー：Agilent

型番：34401A

使用機器名（記号）：マルチメータ(MM)

名称：マルチメータ

メーカー：DER EE

型番：DE-200A

5. 実験方法

5.1 周波数 f を変化させた場合の測定

- (1) 接続図のように結線し， $R=600[\Omega]$ ， $C=0.1[\mu F]$ に設定した．
- (2) OSC の出力電圧を正弦波， $1[\text{kHz}]$ ，負荷状態 $0.8[\text{V}]$ に調節した．
- (3) OSC の発振周波数を $50[\text{Hz}]$ から $10[\text{kHz}]$ まで（1,1.5,2,3,5,7）ステップで変化させて，その時の抵抗器の電圧降下 V_R ，コンデンサの電圧降下 V_C ，OSC 出力電圧 V_{MM} を測定した．
- (4) 実験結果を表 1（実験資料）を参考にまとめた．
- (5) インピーダンスおよびアドミタンスの周波数特性を図 2（実験資料）を参考に描いた．
- (6) インピーダンスの極表示 $Z = Z \angle \theta Z$ およびアドミタンスの極表示の変化（軌跡）を図 3（実験資料）を参考に描いた．

6. 実験結果

6.1 周波数 f を変化させたときの R-C 直列回路のインピーダンス Z ，アドミタンス Y の変化の表を表 1 に示す．

表 1 周波数を変化させたときのインピーダンスとアドミタンスの変化

$f[\text{Hz}]$	$Z [\Omega]$	$Y[\text{S}]$
50	31514.09	3.17E-05
70	22229.44	4.50E-05
100	15763.54	6.34E-05
150	10544.76	9.48E-05
200	7950.05	1.26E-04
300	5303.86	1.89E-04
500	3219.71	3.11E-04
700	2348.22	4.26E-04
1000	1686.64	5.93E-04
1500	1216.24	8.22E-04
2000	993.61	1.01E-03
3000	798.73	1.25E-03
5000	678.86	1.47E-03
7000	641.48	1.56E-03
10000	620.21	1.61E-03

6.2 表 1 をもとに、周波数を変化させたときのインピーダンスの変化を図 7、アドミタンスの変化を図 8 に示す。

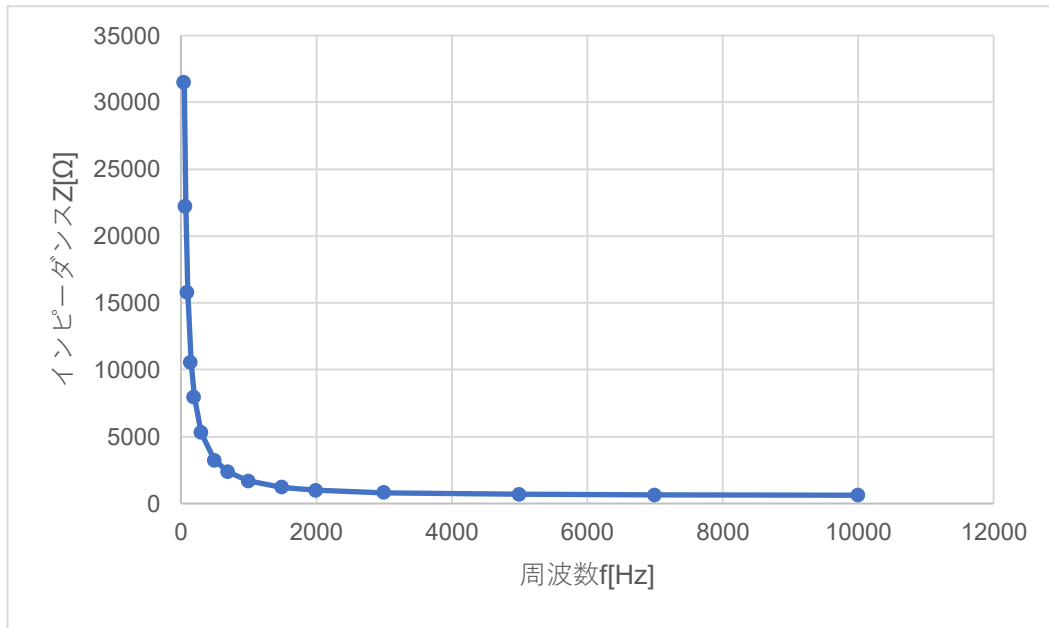


図 7 インピーダンスの周波数特性

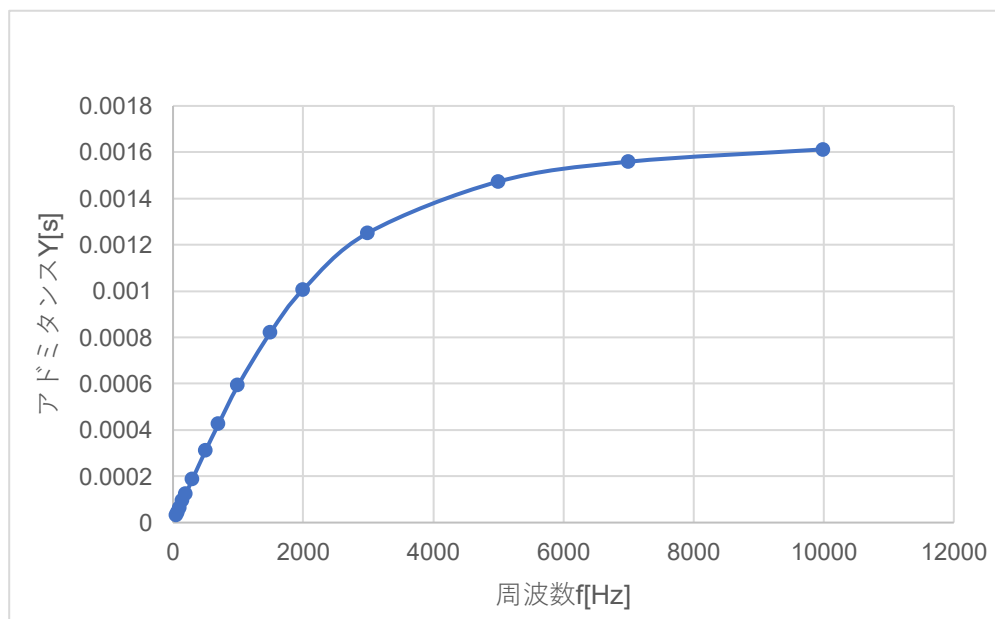


図 8 アドミタンスの周波数特性

6.3 実測値によるインピーダンスとアドミタンスの式の極表示を求めるには、それぞれの式を実部と虚部に分解する必要がある。インピーダンスの実部 R は

$$R = Z \cos \theta_z$$

これは、抵抗 R と同値であり、 $R=600[\Omega]$ となる。また、虚部 X は

$$X = Z \sin \theta_z$$

で求めることができる。インピーダンスの虚部成分 X をリアクタンスと呼ぶ。よって、周波数を変化させたときのインピーダンスの極表示の軌跡を図 9 に示す。

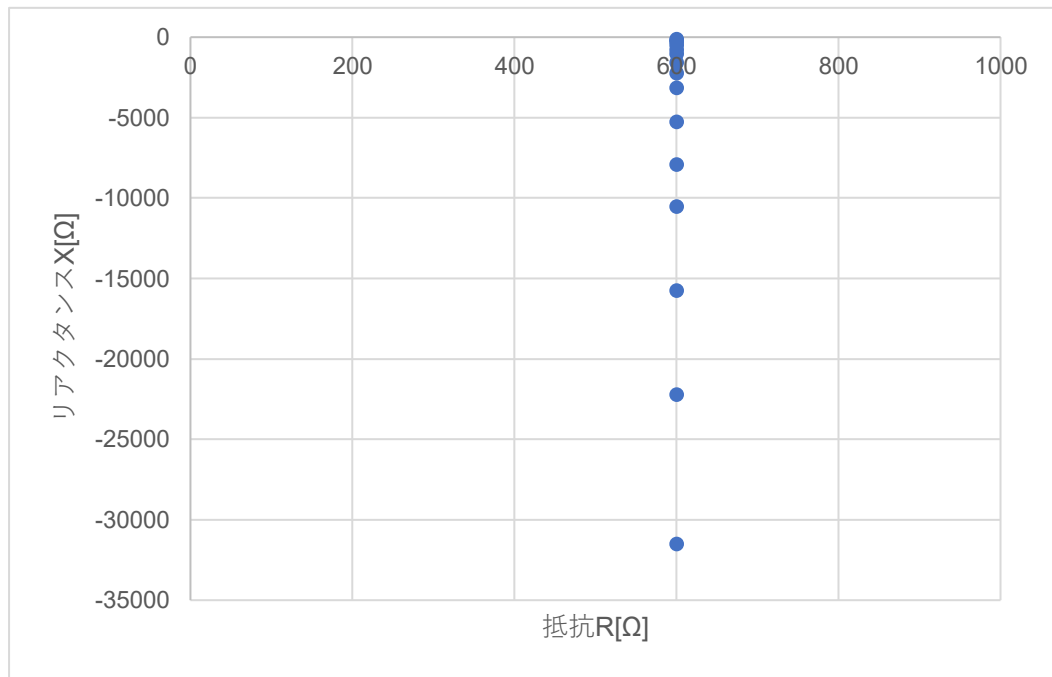


図9 インピーダンスの極表示の軌跡

また、アドミタンス Y の実部 G は

$$G = Y \cos \theta_Y$$

で求めることができ、 G はコンダクタンスと呼ぶ。アドミタンスの虚部 B は

$$B = Y \sin \theta_Y$$

で求めることができ、 B をサセプタンスと呼ぶ。よって、周波数を変化させた時のアドミタンスの極表示の軌跡を図10に示す。

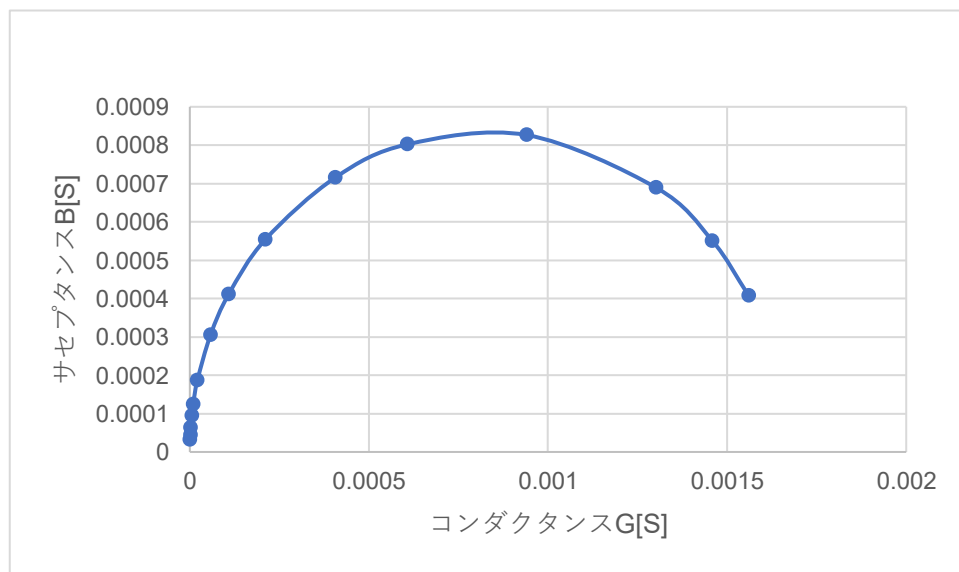


図10 アドミタンスの極表示の軌跡

6.4 周波数を変化させたときのインピーダンスとアドミタンスの極表示の軌跡の説明

図7より、低周波領域では高いインピーダンスが見られるが、周波数が上昇するにつれて急激に減少しているように見える。定量的に観測すると、表1より、周波数が50Hzから300Hzまでにインピーダンスが約30000Ωから約5000Ωまで減少していることがわかる。また2000Hz以降は約1000Ωから約600Ωまで緩やかなインピーダンスの変化を示している。R-C直列回路における、インピーダンスの論理式は、

$$Z = R + jX_c = R - j\frac{1}{\omega C} = R - j\frac{1}{2\pi fC}$$

と表せる。上記の式より、インピーダンスZは周波数fに反比例していることがわかり、このようなグラフの変化になることが説明できる。すなわち、低周波ではコンデンサが電流をほとんど通さず高いインピーダンスを示すが、高周波になるにつれて電流を通しやすくなり、インピーダンスが減少することがわかる。

図8より、低周波領域では周波数が大きくなるにつれて、アドミタンスが急激に増加し、高周波領域では緩やかにアドミタンスが増加していることがわかる。アドミタンスはインピーダンスの逆数であるため、周波数が増加すればアドミタンスが増加することは、インピーダンスの周波数特性と逆の性質を示すことから説明できる。よって、インピーダンスが電流の流れにくさを表しているため、アドミタンスは電流の流れやすさを表していることがわかる。

6.5 周波数を変化させたときのインピーダンスとアドミタンスの周波数特性のグラフの説明

図9より、インピーダンスの実部を横軸、虚部を縦軸にとった複素平面上的軌跡を示している。低周波領域ではリアクタンスが大きいため、虚部が大きくマイナス方向に偏るため、周波数が上昇するにつれて軌跡は原点600+j0に近づく。この軌跡は、インピーダンスベクトルが虚軸下方から実軸方向へ接近する様子を表しており、典型的なR-C直列回路の動作であることがわかる。

図10より、アドミタンスの実部を横軸、虚部を縦軸にとった複素数平面上的軌跡を示している。図9は実軸600を中心とした垂直な直線軌跡となっていたが、アドミタンスの極表示の軌跡は非線形であり、曲線軌道を描いていることがわかる。これはアドミタンスがインピーダンスの逆数をとることに起因する。具体的には、周波数が上昇するにつれて、コンデンサは徐々に電流を通しやすくなる。これにより、回路全体のインピーダンスが低下し、アドミタンスは大きくなる。つまり、コンダクタンスGとサセプタンスBの両方が増加し、グラフは右上の方向へ円弧を描く。サセプタンスBは、半円の頂点で最大値をとる。周波数が非常に高くなると、コンデンサはほとんど抵抗がないように振る舞う。その結果、回路全体のインピーダンスは、抵抗の値そのものとなる。このとき、アドミタンスは

$$Y = \frac{1}{R}$$

となり、虚数成分であるサセプタンスはゼロになる。そのため、軌跡は横軸上の点(G=1/R, B=0)に収束することがわかる。

7. 課題

7.1 OSC の出力電圧 $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ が一定とならない説明

上記の主な原因は、発振器(OSC)自身が内部インピーダンスを有していることであると考えられる。理想的な電圧源であれば、その出力インピーダンス（内部抵抗）は 0Ω であるため、接続される負荷がどのように変化しても、常に一定の振幅で電圧を供給することが可能である。しかし、実際の発振器には有限の内部抵抗や出力インピーダンスが存在する。今回の回路では、コンデンサ C と抵抗 R を直列に接続した RC 回路を負荷として発振器に接続している。この RC 回路のインピーダンスは、周波数に大きく依存して変化する。特に、コンデンサのリアクタンスは、

$$X_C = \frac{1}{2\pi f}$$

であるため、周波数の上昇とともに減少するため、RC 回路全体のインピーダンスも変動することになる。このような負荷インピーダンスの変化により、OSC の内部インピーダンスと負荷回路との間で分圧が生じる。具体的には、周波数が低い時は負荷インピーダンス Z が大きくなり、内部インピーダンスとの分圧によって実際に回路へ印加される電圧が減少する。逆に、周波数が高くなると負荷インピーダンス Z は小さくなり、OSC からの電圧がより多く回路に伝わるようになる。結果として、OSC の出力電圧そのものが変化してしまう。すなわち、周波数を変化させることで負荷のインピーダンスが変動し、それにともなって出力電圧 $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ も一定とならず変動するという現象が起こるのである。

8. 感想

今回の測定を通して、R-C 直列回路におけるインピーダンスやアドミタンスの周波数による変化を実際の測定により、導くことができたので、より R-C 直列回路のインピーダンスの理解が深まった。また、R-L の直列、並列回路や R-C 並列回路についても測定してみたいと感じた。実験時での回路の接続では、前回の力率の測定よりも回路の理解がしやすかったため、容易に接続ができた。よって 1 A レベルに相当する。また、マルチメータや低周波発振器の操作方法は少々複雑ではあったが、担当教員の指示通りに扱えたため、1 B である。周波数変化によるインピーダンスとアドミタンスのグラフの描画は容易であったが、極表示の軌跡に関しては、実部と虚部の出し方を測定値からの算出方法を間違っており、担当教員の指示により、正しいグラフの描画をすることができた。よって 1 B である。

参考文献

[1] 西巻正朗, 森武昭, 荒井俊彦, 「電気回路の基礎」, 森北出版株式会社, pp.163-167, 2020 年 10 月 20 日発行。